

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

12.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto)
Curso Tecnológico de Electrotecnia/Electrónica

Duração da prova: 90 min + 30 min de tolerância
1997

1.ª FASE
2.ª CHAMADA

PROVA ESCRITA DE SISTEMAS DIGITAIS

- As justificações que apresentar devem ser completas e sucintas.
- A prova inclui uma folha com a tabela resumida do conjunto de instruções do microprocessador 8085.

1. A figura 1 representa os elementos de memória **A_i** e **B_i** tipo "D" de ordem **i** de dois registos **A** e **B**, sendo **C** e **M** os terminais de controlo.

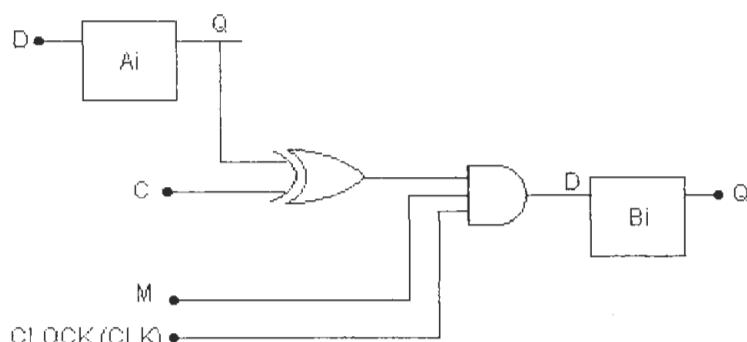


Fig. 1

- 1.1. Identifique as funções dos terminais de controlo **C** e **M**.

- 1.2. Estabeleça a evolução temporal da saída **Q** de **B_i**, em resposta aos sinais representados na figura 2.
Considere os conteúdos iniciais de **A_i** e **B_i** iguais a "1".

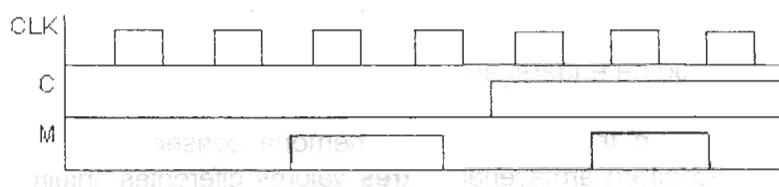


Fig. 2

solução c condiciona o bloco de memória H0081 só nesse

2. Considere uma unidade de memória RAM, com três entradas de endereço e quatro bits por palavra, organizada internamente pelo método da selecção linear.

2.1. Determine a capacidade da memória.

2.2. Indique como se encontra estruturada a matriz dessa RAM.

2.3. Utilizando unidades de RAM idênticas à referida, estabeleça o esquema de ligações necessário para se obter uma RAM de 32 palavras de 4 bits.

3. Pretende-se projectar o circuito lógico de um detector de sequências com uma entrada X e uma saída Z, com o seguinte funcionamento:

No estado inicial, a saída Z tem o valor lógico "0", tornando o valor lógico "1" quando na entrada X se verificar uma sequência de dois "1" seguidos.

Após detectada a sequência, a saída deve seguir a entrada, apenas voltando ao estado inicial se na entrada se verificar a sequência de dois "0" seguidos.

Determine as equações simplificadas, referentes à saída Z e à excitação dos elementos de memória tipo D, necessárias à implementação do circuito, a partir do diagrama de estados para um modelo Moore.

II

1. O microprocessador é um circuito integrado de importância fundamental para o funcionamento de um computador.

1.1. Descreva como se processa numa Unidade Central de Processamento (CPU) o movimento de informação dos conteúdos das unidades que participam na fase de busca de uma instrução.

1.2. Explique a razão pela qual a zona de memória de dados reservada para a PILHA (stack) apresenta uma estrutura do tipo LIFO.

2. Suponha que dispõe de uma memória RAM para a escrita de programas em linguagem Assembly que ocupa as posições de memória desde 1000H a 1FFFH inclusive.

2.1. Considera-se inadequada a iniciação realizada com a instrução:

LXI SP,1000H

Justifique a afirmação e apresente uma alternativa.

2.2. Indique o tipo de endereçamento utilizado na instrução anterior.

3. Considere que em três posições de memória consecutivas, e a partir da posição 1420H, se encontram armazenados três valores diferentes, inteiros positivos representáveis com 8 bits.

Estabeleça um programa em linguagem Assembly que identifique o maior dos três valores e o coloque na posição de memória 1800H.

FIM

INSTRUÇÕES DO MICROPROCESSADOR 8085

INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

	Mover	Mover (cont.)	Mover Immediato
MOV	A,A 7F	[E,A 5F	A, byte 3E
	A,B 78	E,B 58	B, byte 06
	A,C 79	E,C 59	C, byte 0E
	A,D 7A	E,D 5A	D, byte 16
	A,E 7B	E,E 5B	E, byte 1E
	A,H 7C	E,H 5C	H, byte 26
	A,L 7D	E,L 5D	L, byte 2E
	A,M 7E	E,M 5E	M, byte 36
	B,A 47	[H,A 67	Carregar Immediato
	B,B 40	H,B 60	
MOV	B,C 41	H,C 61	LXI
	B,D 42	H,D 62	[B, dble 01
	B,E 43	H,E 63	D, dble 11
	B,H 44	H,H 64	H, dble 21
	B,L 45	H,L 65	SP, dble 31
	B,M 46	H,M 66	Carregar/Armazenar
	C,A 4F	L,A 6F	LDAX B 0A
	C,B 48	L,B 68	LDAX D 1A
	C,C 49	L,C 69	LHLD end 2A
	C,D 4A	L,D 6A	LDA end 3A
MOV	C,E 4B	L,E 6B	
	C,H 4C	L,H 6C	STAX B 02
	C,L 4D	L,L 6D	STAX D 12
	C,M 4E	L,M 6E	SHLD end 22
	D,A 57		STA end 32
	D,B 50	[M,A 77	XCHG EB
	D,C 51	M,B 70	
	D,D 52	M,C 71	
	D,E 53	M,D 72	
	D,H 54	M,E 73	
MOV	D,L 55	M,H 74	
	D,M 56	M,L 75	

end = endereço de 16 bits (segundo e terceiro bytes de instruções de 3 bytes)

INSTRUÇÕES ARITMÉTICAS E LÓGICAS

	Somar *	Incrementar **
ADD	[A 87 B 80 C 81 D 82 E 83 H 84 L 85 M 86	[A 3C B 04 C 0C D 14 E 1C H 24 L 2C M 34
ADC	[A 8F B 88 C 89 D 8A E 8B H 8C L SD M 8E	[B 03 D 13 H 23 SP 33
Subtrair *		Decrementar **
SUB	[A 97 B 90 C 91 D 92 E 93 H 94 L 95 M 96	[A 3D B 05 C 0D D 15 E 1D H 25 L 2D M 35
DCR		DCX
DAD	[A 9F B 98 C 99 D 9A E 9B H 9C L 9D M 9E	[B 0B D 1B H 2B SP 3B
SBB		Especiais
DAA*		DAA* 27
		Imediatas
ANA	[A A7 B A0 C A1 D A2 E A3 H A4 L A5 M A6	ADI byte C6 ACI byte CE SUI byte D6 SBI byte DE
XRA	[A AF B A8 C A9 D AA E AB H AC L AD M AE	RCL 07 RRC 0F RAL 17 RAR 1F
		Especiais
ORA	[A B7 B B0 C B1 D B2 E B3 H B4 L B5 M B6	CMA 2F STC 37 CMC 3F
CMP	[A BF B B8 C B9 D BA E BB H BC L BD M BE	

byte = constante ou expressão lógica/aritmética que, avaliada, fornece um dado de 8 bits (segundo byte de instruções de 2 bytes).

* = todos os bits de flag (C, Z, P, CY, AC) são afectados.

** = todos os bits de flag com exceção de CARRY (transporte) são afectados.
(excepção: INX e DCX não afectam nenhum flag).

* = apenas CARRY (transporte) é afectado.

Todos os mnemónicos com direitos autorais reservados pela Intel Corporation 1976.

P = 1 se paridade par.

INSTRUÇÕES DE DESVIO

	Saltar	Retornar
JMP end	C3	RET C9
JNZ end	C2	RNZ C0
JZ end	CA	RZ C8
INC end	D2	RNC D0
JC end	DA	RC D8
JPO end	E2	RPO E0
JPE end	EA	RPE E8
JP end	F2	RP F0
JM end	FA	RM F8
PCHL end	E9	
Chamar		
CALL end	CD	0 C7
CNZ end	C4	1 CF
CZ end	CC	2 D7
CNC end	D4	3 DF
CC end	DC	4 E7
CPO end	E4	5 EF
CPE end	EC	6 F7
CP end	F4	7 FF
CM end	FC	


end = endereço de 16 bits (segundo e terceiro bytes de instruções de 3 bytes)

INSTRUÇÕES DE CONTROLO DA MÁQUINA

	Operação com pilha	Entrada/Saída
PUSH	[B C5 D D5 H E5 PSW F5	OUT byte D3 IN byte DB
POP	[B C1 D D1 H E1 PSW F1	DI F3 EI FB NOP 00 HLT 76
		Controlo

	XTHL	Novas instruções (somente 8085)
	E3	RIM 20
	F9	SIM 30

V.S.F.F.

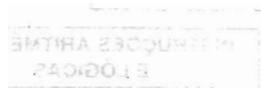

COTAÇÕES

I

1. 30 pontos
- 1.1. 12 pontos
- 1.2. 18 pontos
2. 30 pontos
- 2.1. 8 pontos
- 2.2. 6 pontos
- 2.3. 16 pontos
3. 48 pontos

II

1. 22 pontos
- 1.1. 12 pontos
- 1.2. 10 pontos
2. 22 pontos
- 2.1. 16 pontos
- 2.2. 6 pontos
3. 48 pontos
-
- TOTAL..... 200 pontos**